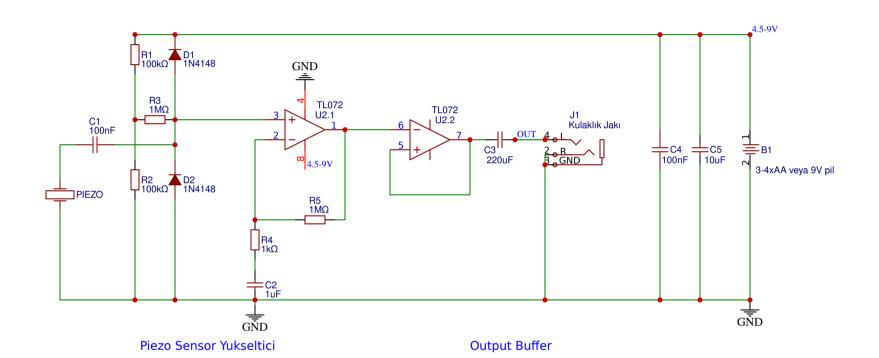
Sismik Enkaz Dinleme Devresi Basit Deneme Modeli v3



R1,R2: 100k Ohm R3,R5: 1M Ohm R4: 1k Ohm C1,C4: 100nF C2: 1uF

> C3 : 220uF (denemede 100uF olabilir) C5 : 10uF (denemede 1uF kullanılabilir)

Paylasim linki: https://oshwlab.com/melih/enkaz_dinleme

*Alternatif Opamplar (3V, 2 Kalem pil ile): COS722, LVM722 (tüm 722 serisi), OPA1642, AD8552

*Alternatif Opamplar (>3V besleme için): TL072, LM358(ideal değil) ancak fikir veriyor

TITLE: Sismik Enkaz Dinleme Devresi	REV: 1.0
Company: Melih Karakelle	Shoot: 1/1

Date: 2023-03-18 Drawn By: Melih Karakelle